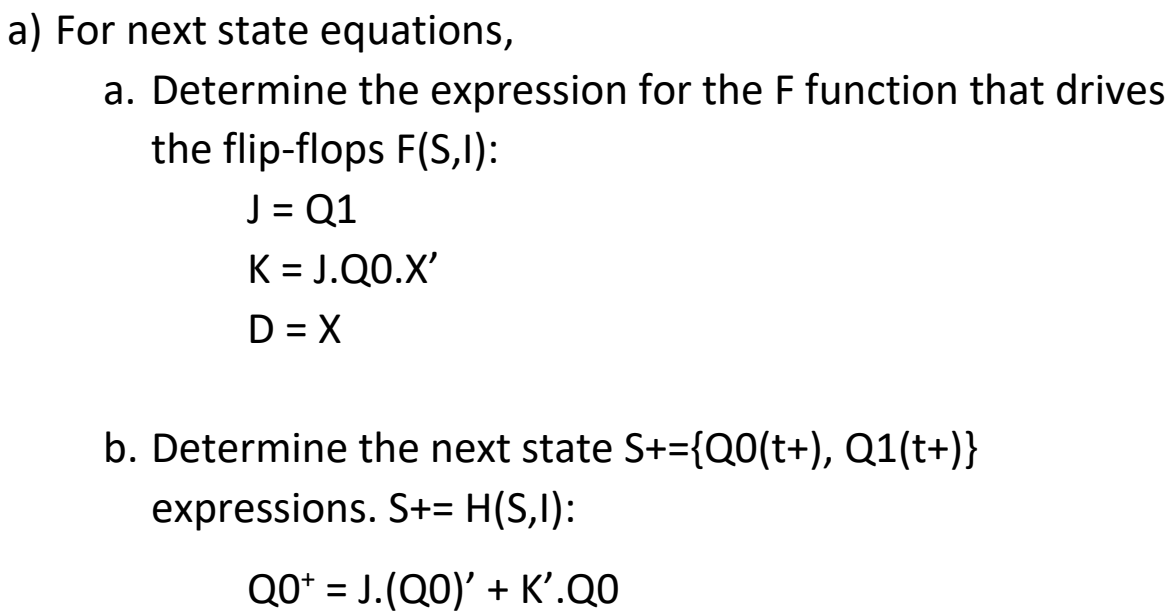


**BLG231E**

**MUSTAFA CAN ÇALIŞKAN**

**150200097**

**HW5**



$$Q1^+ = D$$

Substitute proper terms:

$$Q0^+ = Q1.(Q0)' + (Q1.Q0.X')'.Q0$$

=  $Q1.(Q0)' + (Q1)'.Q0 + X.Q0$  (De Morgan and Distributivity)

$$Q1^+ = X$$

c. Determine the expression of the output function:

$$Z0 = A = Q0$$

$$Z1 = B = Q1$$

b) For constructing the state/output table:

$Q1^+Q0^+$

$x \backslash Q1Q0$	0	1	Z1	Z0
00	00	10	0	0
01	01	11	0	1
10	01	11	1	0
11	00	11	1	1

$\Leftrightarrow$

$S^+$

$x \backslash s$	0	1	Z1	Z0
A	A	C	0	0
B	B	D	0	1
C	B	D	1	0
D	A	D	1	1

c) State diagram:

